# 台灣糖業股份有限公司訓練中心 農機電工技術訓練班講義

授課講師:方煒 授課助教:陳武森、何萬中 國立台灣大學生物產業機電工程學系

## Part II.目 錄

六、	室內圍	尼線	. 20
	(-),	總開關箱之配置	. 20
	$(\Box)$	室內開關與插座之應用	. 23
	$(\Xi)$	定時開關、溫控開關及自動點滅器之應用	. 24
	(四)、	日光燈	. 26
	(五)、	實習	. 27
	$(\checkmark)$	實習教具相關零件採購成本	. 30


## 六、室內配線

## (一)、總開關箱之配置
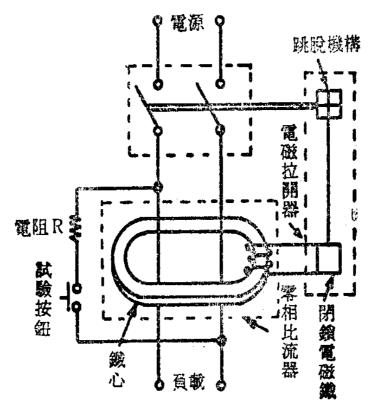
#### 1. 無熔絲開關與漏電斷路器


無熔絲開關(NFB, no fuse breaker)之主要功用是防止電路過載及短路用,NFB 極數有 1P(極)、2P 及 3P 三種,一般選用 NFB 是以標示中的跳脫容量(額定容量)為主。在控制系統中之中性線(被接地線),不可單獨使用無熔絲開關。連接無熔絲開關電路之導線,其導線安全電流,不可小於無熔絲開關安全電流之跳脫容量。若無熔絲開關負載為電動機時,為考慮其正常啟動時不會跳脫,應依照電動機額定電流的 1.5 2.5 倍選用,電力工程分路導線應能承受電動機額定電流的 1.25 倍。

漏電斷路器(ELB, electricity leakage breaker)之主要功用是防止電力設備(電路)漏電,減少漏電感電事故產生,漏電斷路器有 3E 型及非 3E 型二種,3E 型有防止電路過載及短路的功用,非 3E 型則無。日新株式會社的產品為 N32E(NT\$788)與 N32 型(NT\$399)。下圖所示為漏電斷路器(ELB)控制說明。



漏電斷路器

#### 2. 開關配置方式之應用說明

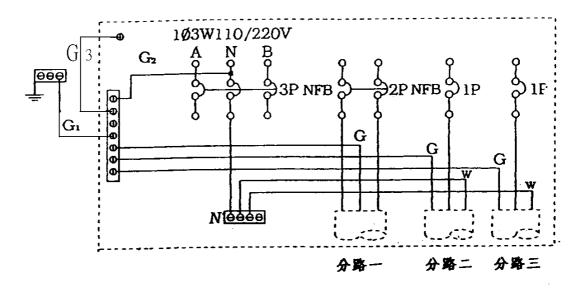

G<sub>1</sub>:設備與系統共 同接地

G2: 內線系統接地

(B. G.: 設備接地

1/:中性線極板

## 3. 名詞解釋及應用

- ◆ 1 3W 110 / 220 V: 單相 3線 110 / 220 伏特電壓。
- ◆ 3P (2P、1P) NFB20A: 3極(2極、1極) 無熔絲開關 20 安培安全跳脫(額定)容量。
- ◆ 非接地(火)線(A、B 或 R、S、T) : 指系統或電路中有輸出電壓源之導線,以紅、黑、藍色線為主。
- ◆ 被接地線(N) :指系統或電路導線內被接地之導線(1 3W 110V/220V 或 3 4W 中性線),為白色線。
- ◆ 下列接地線(G-) : 必須為綠色線,此電源導線可穩定接地電位及導引漏電故障電流。
- ◆ 設備接地線(G、G3) : 指建物開關箱內的接地線極板,連接至電力設備及器具之電源導線。
- ◆ 內線系統接地線(G2) :在電力總開關電源側,將電力公司的接地系統,並接一電源導線至建物開關箱內的接地線極板。
- ◆ 設備與系統共同接地線(G1) : 指開關箱內的接地線極板,連接建物接地系統之電源導線。

### 4. 接地線線徑之選用

内線系統單獨接地或與設備共同接地之接地引接線線徑 (G1 or G2)

接戶線中之最大截面積	銅接地導線大小	
( mm <sup>2</sup> )	( mm <sup>2</sup> )	
30以下	8	
38 ~ 50	14	
60 ~ 80	22	
超過 80 ~ 200	30	
超過 200 ~ 325	50	
超過 325 ~ 500	60	
超過 500	80	


(G Of G3)用電設備單獨接地之接地線或用電設備 與内線系統共同接地之連接線線徑

過電流保護器之額定或標置	銅接地導線之大小
20A以下	1.6mm ( 2.0mm <sup>2</sup> )
30A以下	2.0mm ( 3.5mm <sup>2</sup> )
60A以下	5.5mm <sup>2</sup>
100A以下	8mm <sup>2</sup>
200A以下	14mm <sup>2</sup>
400A以下	22mm²
600A以下	38mm <sup>2</sup>
800A以下	50mm <sup>2</sup>
1000A以下	60mm <sup>2</sup>
1200A 以下	80 m m <sup>2</sup>
1600A以下	100mm <sup>2</sup>
2000A以下	125mm <sup>2</sup>
2500A 以下	175mm <sup>2</sup>
3000A以下	200mm <sup>2</sup>
4000A以下	250mm <sup>2</sup>
5000A以下	350mm <sup>2</sup>
6000A以下	400 m m <sup>2</sup>

註:移動性電具,其接地線與電源線共同置於軟管或電纜內時,得與電源線同等線徑。


## (二)、室內開關與插座之應用

1. 單切開關與按鈕開關之實習

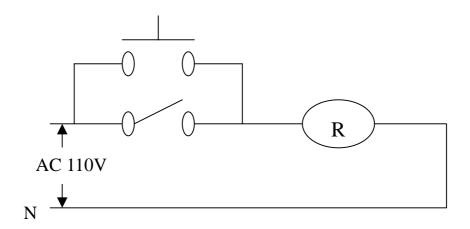

註:地線一定接在負載之後。

2. 三路開關(約40元)及四路開關(約300元)之實習

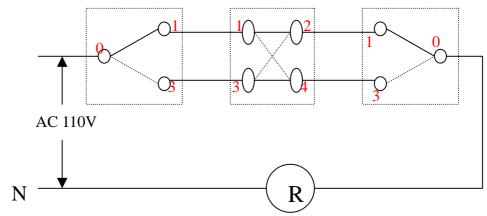


3. 插座

單相單插座:

125V 15A 250V 20A 般 附 125V 15A 250V 20A 接 地 媏 子 型

火中/火地: 125/250V, 中地: 0V

#### 單相雙併插座附接地端子型,其背面圖號及接線方式:

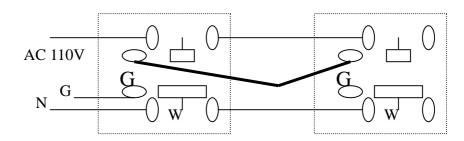

### 三相單插座:





(三)、定時開關、

## 及自動點滅器之應用


#### 1. 定時開關

定時開關或稱定時器,是應用定時時鐘邊的撥桿,控制開或關的動 作,每一撥桿控制時間為 15 分鐘。同類型產品有 110 V(國際牌 TB-356) 與 220V(國際牌 TB-358)之別。單價約在 800-1000 元。此定時器接線控 制方式如下圖。

#### 定時開關控制說明圖:




220 V 110 V

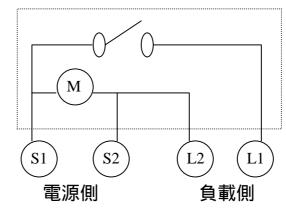

火線 火線 地線 火線 火線 地線 地線 火線

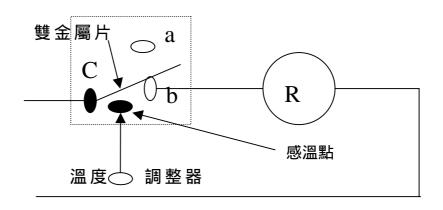
#### 2. 温控開關

溫控開關之應用:一般機械式溫控開關的控制接點,是應用雙金屬 片遇熱彎曲的原理組成,由調整器調整雙金屬片間的感溫間隙,間隙越 大,溫度越高。溫控開關的控制接點有2點及3點式,其接點的控制方式如下圖。C代表共極(Common), a為常開接點, b為常閉接點。


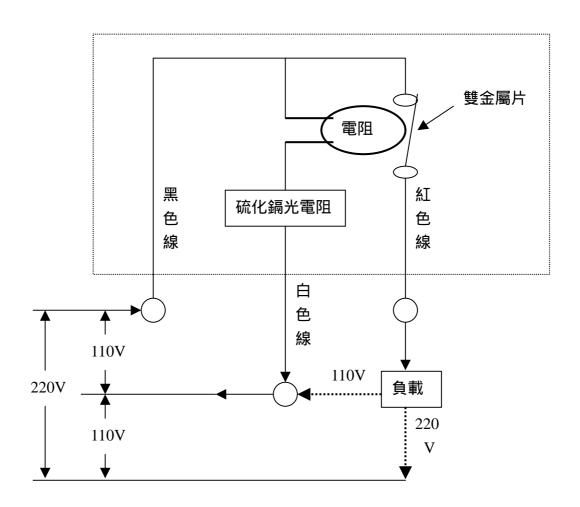
### 3. 自動電燈點滅器

一般自動電燈點滅器的控制接點,亦是應用雙金屬片遇熱彎曲的原理組成,硫化鎘光電阻會因接受照(光)度不同,改變其電阻值,照(光)度越高,電阻值越低,其接點的控制方式如下圖。



#### (四)、日光燈

#### 1. 單支日光燈具的組成

此燈具的組成,一般是由安定器、啟動器(S)及燈管組成,但在少數的燈具中(如電子安定器),不須啟動器。若燈具有 n 支燈管,則安定器及啟動器就有 n 組,燈管瓦(W)數大小,其安定器及啟動器的搭配也有所不同。常用燈管有長條型及圓型,其瓦數有 10 40W。安定器則分為一般型及省電型二類,在安定器上方,會明顯標示使用瓦數及日光燈接線圖,安定器的連接線以 2 4 根為主,亦有一對一,一對二與一對四之別。在啟動器之選用上,以 1P 及 4P 為主,10 20W 日光燈直管(FL, Florescent lamp)與 30W 圓管(FCL, F circular L)選用 1P, 40W 日光燈則選用 4P。

#### 2. 日光燈的故障檢知與維修

日光燈管及啟動器(S)是較易損壞及維修的地方,只要選對規格更換(不良品除外),一般都可將故障排除,若已更換燈管及啟動器,燈管仍無法亮起或亮起燒毀或燈管兩側發黑,此時就須更換安定器,安定器的不良品會產生雜音。高頻安定器應配合選用高頻燈管,否則燈管壽命將大幅縮短。燈管兩側端子應自成通路(以電阻檔檢查)。

#### 3.日光燈的接線方式

日光燈的接線方式,大多數會標示在 安定器上方。


如下圖所示為 2,3,4 線安定器的接 線方式,其中:

> 啟動器均與燈管 並聯。

> 不論安定器的接線有幾條,其中 一條一定與燈管 之一側連接。

當安定器的接線>2條時,其中兩條需與電源連接。

省電型安定器為 在此兩線上並聯 一個電容。

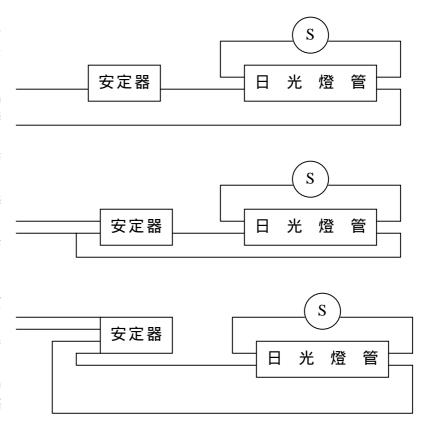


## (五)、實習

#### 實習項目:


- 1. 1P NFB 控制兩個並聯插座, 110V。
- 2. 以 220V 定時開關控制高負載電源指示燈 (220V 燈泡)。
- 3. 以單切開關控制位於兩個溫控開關中間的 110V 燈泡。
- 4. 使用兩個三路開關控制 2 個並聯燈管的開閉, 110V。
- 5. 使用 2 個溫控開關各控制 2 個繼電器與風扇(T>30)與燈泡(T<25), 110V。
- 6. 開啟實習項目 1 至 5 的所有設備,以勾錶量測總負荷電流,計算連續操作 1 年之耗電量與使用電費 (1 度電 3 元,1 度電=1 kWhr)。


## 實習設備配置圖

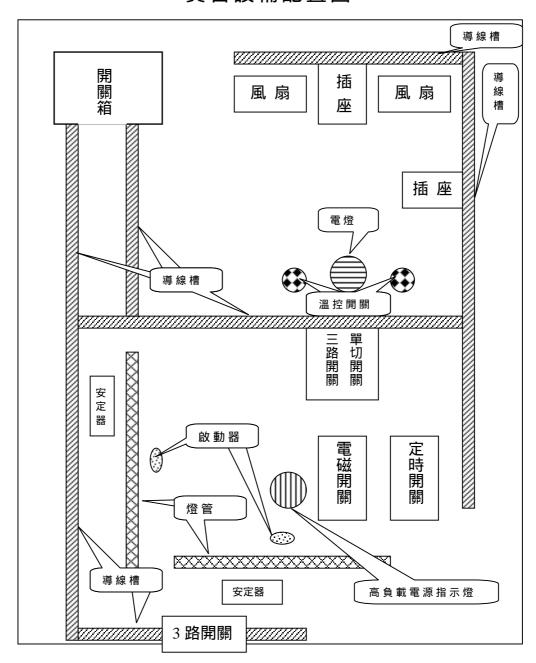

## 溫控開關:

接點由左至右依序為:C, 1, 2。 正常時 C-2 通路,C-1 斷路

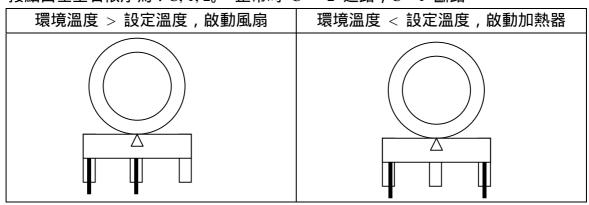

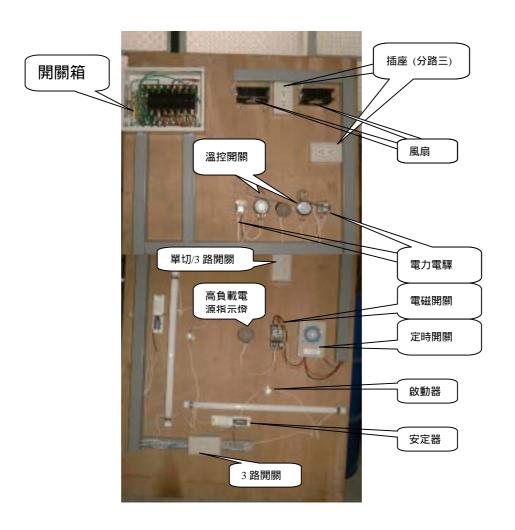

# (六)、實習教具相關零件採購成本

品名	規格	數量	單價 (NT\$)
24 小時定時器	國際 TB-358 (220V)	1	1113
無熔絲開關 3P	士林 3P NFB 30A	1	373
無熔絲開關 2P	士林 2P NFB 20A	1	173
無熔絲開關 1P	士林 1P NFB 15A	2	79
簡易溫控開關	旋鈕式	2	525
補助繼電器		2	189
繼電器底座		2	29
插座+蓋板		2	60
電磁開關		1	436
日光燈安定器	20W	2	156
日光燈啟動器及座		2	16
日光燈管	20W	2	29
日光燈管座		2	26
燈泡		2	12
燈泡底座		2	20
單切開關		1	20
三路開關		1	42
開關蓋板		1	12
接線盒		4	11
線槽	枝	4	147
開關箱		1	318
中性銅片		2	22
合計			5431 元